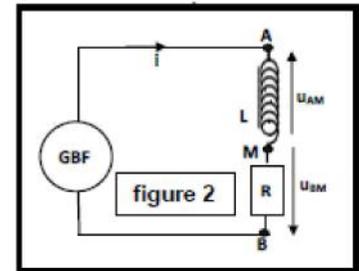


## Dipôle RL

### Détermination de l'inductance d'une bobine dans une chaîne électronique

On monte en série un conducteur ohmique de résistance  $R=2K\Omega$  et une bobine d'inductance  $L$  et de résistance négligeable, on obtient un dipôle AB. On applique entre les bornes de AB une tension triangulaire à l'aide d'un GBF (figure 2)



Dans l'intervalle de temps  $[0 ; 2ms]$ , la tension entre les bornes de la bobine est  $u_{AM}=-0,2V$  et la tension  $u_{BM}$  entre les bornes du conducteur ohmique est :  $u_{BM}=5.10^3t(V)$

1- Montrer que la relation entre  $u_{AM}$  et  $u_{BM}$  est de la forme :


$$u_{AM} = -\frac{L}{R} \frac{du_{BM}}{dt}$$

2- Déduire la valeur de l'inductance  $L$  de la bobine
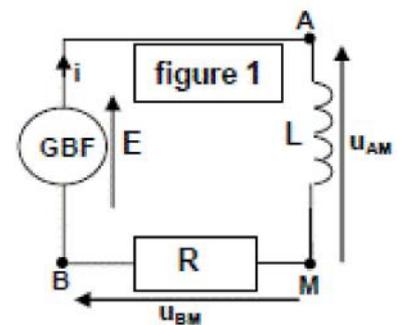
### Détermination expérimentale de l'inductance $L$ de la bobine

Pour déterminer expérimentalement l'inductance d'une bobine on réalise le montage suivant constitué de la bobine (B), du conducteur ohmique de résistance  $R$

\*Une bobine (B) d'inductance  $L$  et d'un GBF délivrant une tension rectangulaire (figure 1) On visualise sur un oscilloscope les deux tensions  $u_{AM}(t)$  dans la voie  $Y_1$  et  $u_{BM}(t)$  dans la voie  $Y_2$  on obtient les deux oscillogrammes de la figure 2



Les données :

- La résistance du conducteur ohmique :  $R=5.10^3\Omega$
- La sensibilité verticale : - La voie  $Y_1$   $S_1=0,2V/div$

- La voie  $Y_2$   $S_2=5V/div$


\* La sensibilité horizontale pour les deux voies :  $sh=1ms/div$

1- Recopier le schéma de la figure 1 et montrer comment on branche l'oscilloscope pour visualiser les deux tensions  $u_{AM}(t)$  et  $u_{BM}(t)$

2- Montrer que l'expression de la tension  $u_{AM}(t)$  s'écrit :

$$u_{AM} = -\frac{L}{R} \frac{du_{BM}}{dt}$$

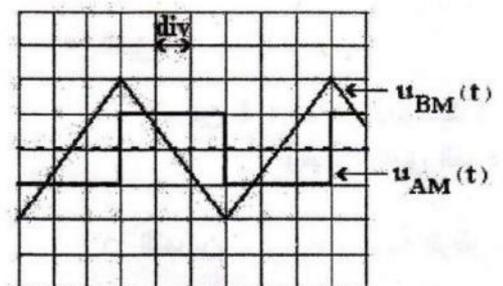3- Montrer que la valeur de l'induction  $L$  de la bobine est  $L=0,15H$




### EXERCICE 1 : Etablissement du courant dans le circuit primaire :


On modélise le circuit primaire par le montage de la figure 2, où :

- G : Batterie de voiture assimilée à un générateur idéal de tension continue de f.é.m  $E = 12 V$  ;
- (b) : Bobine d'inductance  $L$  et de résistance interne  $r = 1,5 \Omega$  ;
- D : Un conducteur ohmique équivalent au reste du circuit de résistance  $R = 4,5 \Omega$ .
- K : Interrupteur

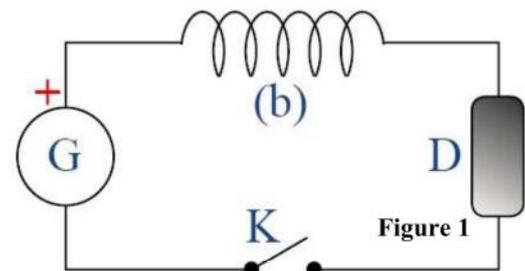On ferme l'interrupteur  $K$  à l'instant  $t = 0$ , le circuit est alors traversé par un courant électrique  $i(t)$ .



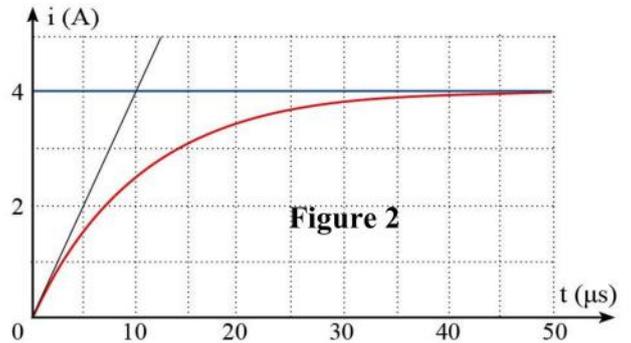
1. Recopier le circuit de la figure 2 et représenter dessus les tensions en convention récepteur.
2. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par le courant  $i(t)$  s'écrit sous la forme :  $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = A$ , en précisant les expressions de  $\tau$  et  $A$ .
3. Montrer par analyse dimensionnelle que la constante  $\tau$  est homogène à un temps.
4. La courbe de la figure 3 représente les variations de l'intensité du courant en fonction du temps.
  - 4.1- Déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps  $\tau$  et celle de l'intensité  $I_0$  du courant en régime permanent.
  - 4.2- En déduire la valeur du coefficient d'inductance  $L$  de la bobine (b).


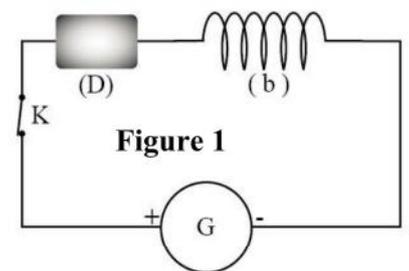
### EXERCICE 2


Un groupe des élèves a réalisé le montage modélisé par le schéma de la figure 1 ci-contre et qui est constitué de :

- Une bobine (b) de coefficient d'inductance  $L$  et de résistance interne  $r$  ;
- Un résistor (D) de résistance  $R = 50 \Omega$  ;
- Un générateur (G) de f.é.m.  $E = 6 \text{ V}$  et de résistance interne négligeable ;
- Un interrupteur K.



Ce groupe a obtenu, grâce à un dispositif informatique convenable, la courbe reproduite sur le schéma de la figure 2 traduisant les variations de l'intensité du courant  $i(t)$  en fonction du temps.

- 1- Etablir l'équation différentielle traduisant les variations du courant  $i(t)$ .
- 2- S'assurer que la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme :  $i(t) = I_0(1 - e^{-t/\tau})$   
Où  $I_0$  est l'intensité du courant en régime permanent et  $\tau$  la constante du temps.
- 3- Déterminer à partir du graphe de la figure 2, la valeur de  $I_0$  et déduire la valeur de  $r$ .
- 4- Déterminer graphiquement la valeur de  $L$ .
- 5- Déduire la valeur de  $L$ .

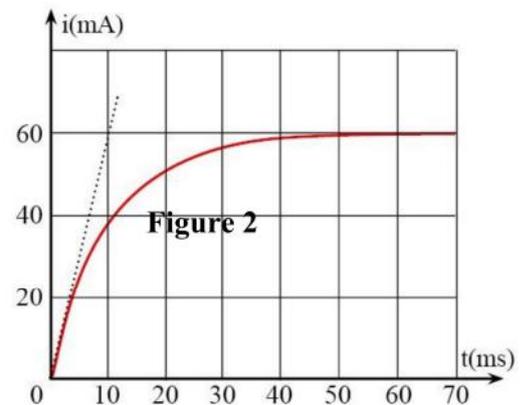

### EXERCICE 3


On réalise le circuit représenté sur la figure 1, et constitué de :

- Générateur de f.é.m. :  $E = 6 \text{ V}$  et de résistance interne négligeable ;
- Résistor  $D_1$  de résistance  $R_1 = 48 \Omega$  ;
- Résistor  $D_2$  de résistance  $R_2$  ;
- Une bobine (b) de coefficient d'inductance  $L$ , et de résistance interne  $r = R_2$ .
- Deux interrupteurs  $K_1$  et  $K_2$ .


Dans une première phase, on maintient  $K_2$  ouvert, et on ferme  $K_1$  ;

Dans une deuxième phase, on maintient  $K_1$  ouvert, et on ferme  $K_2$ .

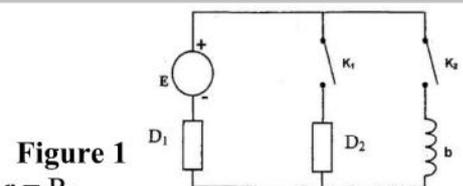Sur la figure 2 sont représentées les courbes (a) et (b) traduisant les variations de l'intensité du courant traversant le circuit au cours de chacune des deux phases.




- 1- Associer, en justifiant, chaque courbe à la phase correspondante.
- 2- Etablir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant  $i(t)$  traversant le circuit au cours de la phase permettant d'obtenir la courbe (b).
- 3- La solution de cette équation s'écrit sous la forme :  
 $i(t) = Ae^{-\lambda t} + B$ , où  $A$ ,  $B$  et  $\lambda$  sont des constantes
  - 3.1- Exprimer  $\lambda$ ,  $B$  et  $A$  en fonction des données nécessaires.
  - 3.2- Déduire la valeur de  $L$ .

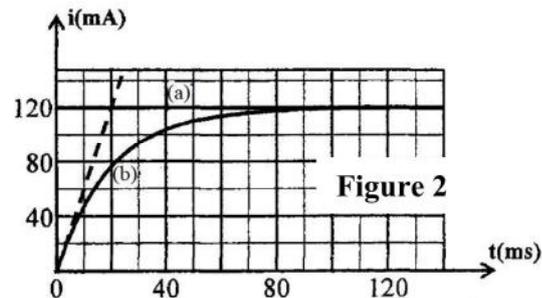

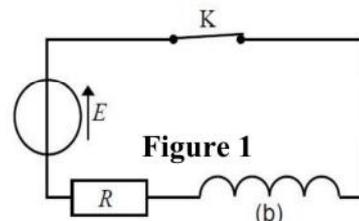
### EXERCICE 4

Le groupe a réalisé le montage de la figure 1, qui se compose de :

- La bobine (b) ;
  - Résistor de résistance  $R = 92 \Omega$  ;
  - Générateur de force électromotrice  $E = 12 \text{ V}$  et de résistance négligeable.
- Interrupteur  $K$ .



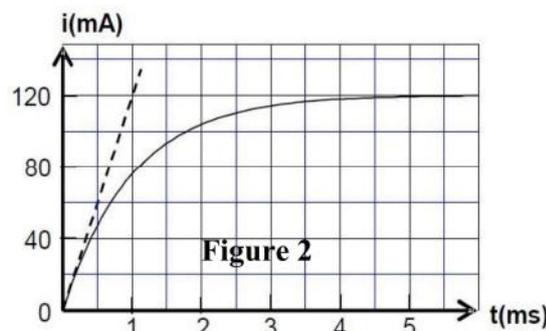1. Recopier la figure 1 sur votre copie, et représenter dessus, la tension  $u_R$  aux bornes du résistor, et la tension  $u_b$  aux bornes de la bobine, en convention récepteur.
2. A l'aide d'un matériel informatique convenable, les élèves ont obtenu expérimentalement la courbe de la figure 2, représentant les variations, en fonction du temps, de l'intensité du courant  $i$  traversant le circuit.





- 2.1- Etablir l'équation différentielle vérifiée par  $i(t)$ .
- 2.2- La solution de l'équation différentielle est :  
 $i(t) = A.(1 - e^{-t/\tau})$ , trouver les expressions de  $A$  et  $\tau$  en fonction des paramètres du circuit ?
- 2.3- Déterminer les valeurs de  $r$  et  $L$ .
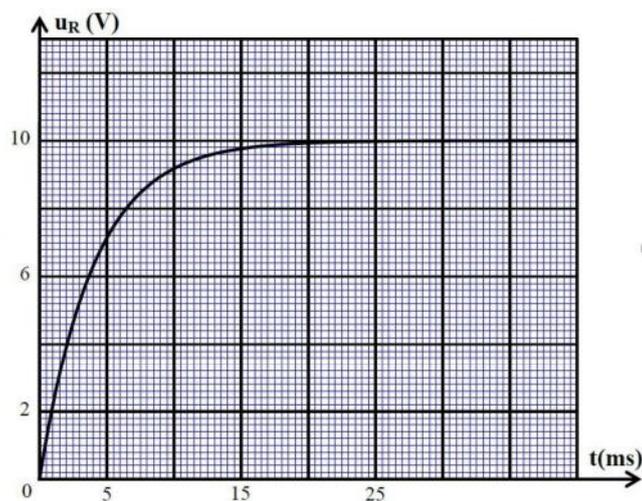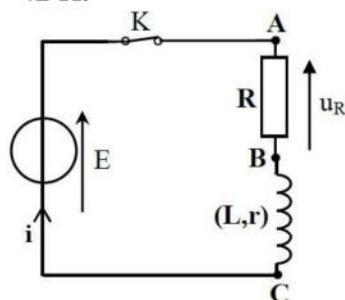
### EXERCICE 5

Un haut-parleur contient une bobine de coefficient d'inductance  $L$  et de résistance interne  $r$ . Pour déterminer ces deux grandeurs, on a réalisé le montage électrique représenté sur la figure 1, où :  $E = 12 \text{ V}$  et  $R = 42 \Omega$ .

Juste après la fermeture du circuit, on visualise à l'aide d'un dispositif informatique convenable, l'évolution de la tension  $u_R$  en fonction du temps. (Figure 2)



- 1- Montrer que la tension  $u_R$  aux bornes du résistor vérifié l'équation différentielle :  


$$\tau \frac{du_R}{dt} + u_R = A$$
 en exprimant les constantes  $A$  et  $\tau$  en fonctions des paramètres du circuit.
- 2- S'assurer que la constante  $\tau$  est homogène à un temps.
- 3- Trouver :
  - 3.1- La valeur de la résistance  $r$ .
  - 3.2- La valeur du coefficient d'inductance  $L$  de la bobine.

## EXERCICE 6

Le technicien de laboratoire a monté en série les composants suivants :

- Un conducteur ohmique de résistance  $R = 200 \Omega$  ;
- La bobine (b) ;
- Un générateur idéal de tension de force électromotrice  $E$  ; □ Un interrupteur  $K$ .

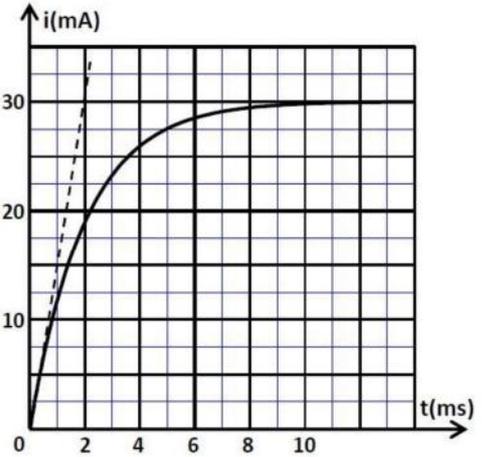Dans cette expérience, on néglige la résistance  $r$  de la bobine devant  $R$ .  
 A un instant  $t = 0$ , le technicien ferme l'interrupteur, et visualise, à l'aide d'une interface informatique, la tension  $u_R$  aux bornes du conducteur ohmique.



Après un traitement informatique des données, il obtient la courbe de la figure 1, représentant l'intensité du courant  $i(t)$  traversant le circuit.

1- Représenter le schéma du circuit, et indiquer dessus, le branchement de l'interface informatique.

**Figure 1**

(le branchement de l'interface est similaire à celui de l'oscilloscope)



- 2- Etablir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant  $i(t)$ .
- 3- La solution de cette équation différentielle est :  $i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau})$ ,  
 exprimer  $\tau$  en fonction des paramètres du circuit.
- 4- Vérifier que l'inductance de la bobine (b) est :  $L = 0,4 \text{ H}$ .

## EXERCICE 7

Le circuit de la figure 1 est constitué de :

- Un générateur idéal de tension de f.é.m.  $E$  ;
- Une bobine d'inductance  $L$  et de résistance interne  $r$  ;
- Un résistor de résistance  $R = 90 \Omega$  ; Un interrupteur  $K$

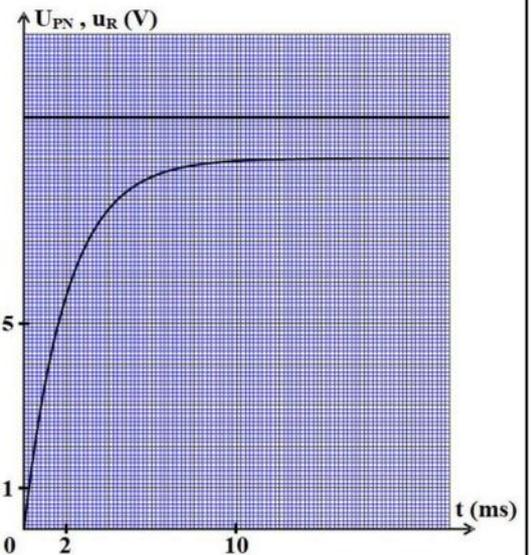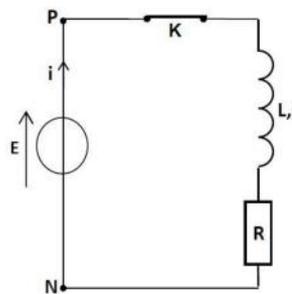On ferme l'interrupteur à l'instant  $t = 0$ . Le suivi de l'évolution des tensions  $u_R$  aux bornes du résistor et la tension  $U_{PN}$  aux bornes du générateur, permet de tracer les courbes  $u_R(t)$  et  $U_{PN}(t)$  de la figure 2 ci-dessous.



1- Recopier sur la copie, le schéma du circuit de la figure 1, et représenter dessus la tension  $u_R$  en convention récepteur.

2- Par exploitation du document de la figure 2, déterminer :

- a- La force électromotrice  $E$  du générateur.
- b- La valeur de la constante de temps  $\tau$ .
- c- La résistance  $r$  de la bobine.

3- Vérifier que la valeur du coefficient d'inductance de la bobine est :  $L = 0,2 \text{ H}$ .

## EXERCICE 8

On réalise le circuit électrique, schématisé sur la figure 1, qui comporte :

- Un générateur de tension de f.e.m.  $E=12\text{V}$
- Une bobine d'inductance  $L$  et de résistance négligeable ;
- Deux conducteurs ohmiques de résistance  $R = 40\Omega$
- Un interrupteur  $K$ .

On ferme l'interrupteur  $K$  à l'instant  $t=0$ . Avec un système d'acquisition informatisé, on enregistre les courbes  $(C_1)$  et  $(C_2)$  représentant les tensions des voies A et B (voir figure2).

1. Identifier la courbe qui représente la tension  $u_R(t)$  et celle qui représente  $u_{PN}(t)$ .
2. Déterminer la valeur de  $I_P$  l'intensité du courant électrique en régime permanent.
3. Vérifier que la valeur de la résistance  $r$  du conducteur ohmique est  $r=8\Omega$ .
4. Etablir l'équation différentielle régissant l'établissement du courant  $i(t)$  dans le circuit.
5. Trouver les expressions de  $A$  et de  $\tau$  en fonction des paramètres du circuit pour que l'expression

$i(t) = A(1 - e^{-t/\tau})$ , soit solution de cette équation différentielle.

6. Déterminer la valeur de la constante du temps  $\tau$ .
7. En déduire la valeur de l'inductance  $L$  de la bobine.
8. Trouver l'énergie  $E$  emmagasinée par la bobine à l'instant  $t = \frac{\tau}{2}$ .

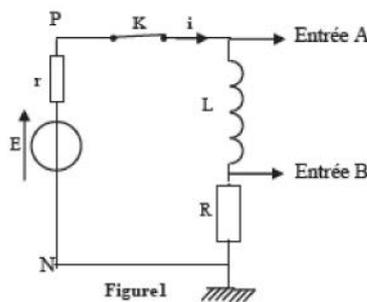


Figure 1


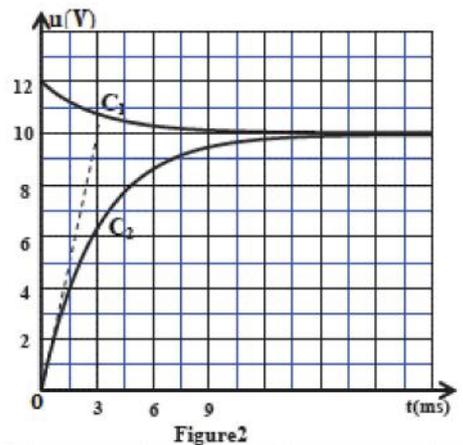


Figure 2
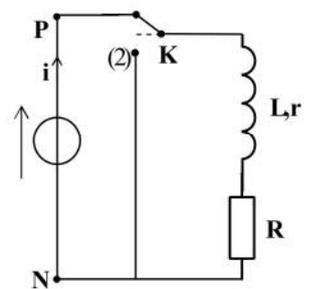
### EXERCICE 9

Pour étudier la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension, le professeur de physique a réalisé avec ses élèves le montage électrique schématisé sur la figure 1 qui comporte :

- Un générateur idéal de tension de force électromotrice  $E=6,5V$
  - Une bobine d'inductance  $L$  et de résistance  $r$  ;
  - Un conducteur ohmique de résistance  $R = 60\Omega$  ;
  - Un interrupteur  $K$  à double position.
- 1- Dans une première étape, le professeur étudie l'établissement du courant dans une bobine en mettant l'interrupteur  $K$  sur la position (1).



1.1- Recopier le schéma de la figure 1, et représenter en convention récepteur, la tension  $u_R$  aux bornes du conducteur ohmique.

1.2- Trouver, en fonction des paramètres du circuit, l'expression de l'intensité du courant  $I_p$  en régime permanent.

2- Dans une deuxième étape, le professeur étudie la rupture du courant dans la bobine.

Lorsque le régime permanent est atteint, il bascule, à un instant  $t=0$ , l'interrupteur  $K$  sur la position (2) en prenant les précautions nécessaires. Avec un système informatisé d'acquisition, il obtient la courbe de figure 2 représentant les variations de la tension  $u_R(t)$  aux bornes du conducteur ohmique. La droite (T) représente la tangente à la courbe à l'origine des temps.

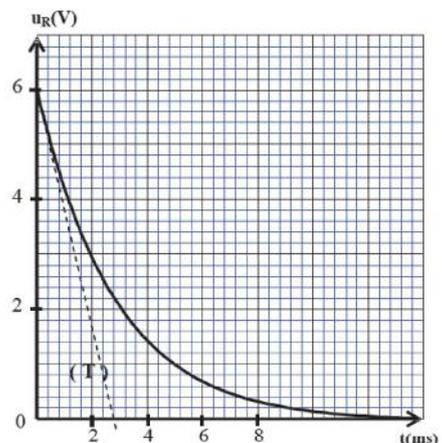


Figure 2

2.1- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension  $u_R(t)$ .

2.2- La solution de cette équation différentielle est  $u_R(t) = R \cdot I_p \cdot e^{-t/\tau}$ . Trouver l'expression de  $\tau$ .

2.3- En exploitant la courbe de la figure 2:

a- Montrer que la résistance  $r$  de la bobine est  $r=5\Omega$ .

b- Vérifier que la valeur de l'inductance de la bobine est  $L=182 \text{ mH}$ .

2.4- Trouver la valeur de l'énergie  $E_m$  emmagasinée par la bobine à l'instant  $t = \tau$ .

### EXERCICE 10

### 1. 1- Etude du régime transitoire dans une bobine

On réalise le montage expérimental représenté dans la figure (1) pour étudier l'établissement du courant électrique dans un dipôle (AB), constitué d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine d'inductance L et de résistance r.

Un générateur électrique idéal applique une tension constante  $E = 6V$  aux bornes du dipôle (AB).

1.1- On règle la résistance R sur la valeur  $R = 50\Omega$ .

On ferme l'interrupteur à l'instant  $t = 0$ . On enregistre à l'aide d'un dispositif approprié l'évolution de l'intensité  $i$  du courant en fonction du temps, on obtient la courbe représentée sur la figure (2). Le coefficient directeur de la tangente (T) à la courbe  $i = f(t)$  à  $t = 0$  est  $a = 100A.s^{-1}$ .



La tension  $u$  aux bornes du dipôle (AB) s'exprime par la relation  $u = (R+r).i + L.\frac{di}{dt}$ .

- a- Est-ce que la grandeur  $L.\frac{di}{dt}$  augmente ou diminue au cours du régime transitoire ? justifier la réponse.
- b- Exprimer  $\frac{di}{dt}$  en fonction de E et L à l'instant  $t = 0$ . Trouver la valeur de L.
- c- Calculer la valeur de  $i$  pour  $t > 5$  ms et en déduire la valeur de r.

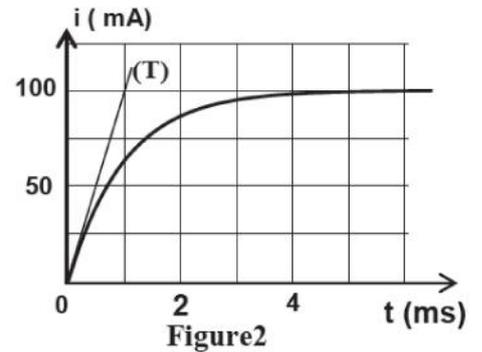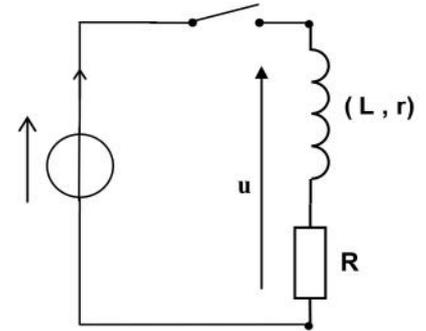1.2- On utilise le même montage expérimental de la figure (1) et on fait varier dans chaque cas la valeur de l'inductance L de la bobine et celle de la résistance R du conducteur ohmique comme l'indique le tableau ci-contre.

La figure (3) donne les courbes (a), (b) et (c) obtenues dans chaque cas.

- a- Préciser, en justifiant votre réponse, la courbe correspondante au 1<sup>er</sup> cas et la courbe correspondante au 2<sup>ème</sup> cas.
- b- On règle la résistance  $R_2$  sur la valeur  $R'_2$  pour que la constante de temps  $\tau$  soit la même dans le 2<sup>ème</sup> cas et le 3<sup>ème</sup> cas. Exprimer  $R'_2$  en fonction de  $L_2$ ,  $L_3$ ,  $R_3$  et r. Calculer  $R'_2$ .



cas	L(H)	R( $\Omega$ )	r( $\Omega$ )
1 <sup>er</sup> cas	$L_1 = 6,0 \cdot 10^{-2}$	$R_1 = 50$	10
2 <sup>ème</sup> cas	$L_2 = 1,2 \cdot 10^{-1}$	$R_2 = 50$	10
3 <sup>ème</sup> cas	$L_3 = 4,0 \cdot 10^{-2}$	$R_3 = 30$	10

